
CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT SEMITECH
999 Quang Trung, Phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0335.260.538 - **Email:** admin@semitech.vn

DATASHEET

1N5348BG

Giới thiệu	DIODE ZENER 11V 5W AXIAL
Loại sản phẩm	Điốt - Zener - Đơn
Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Website	demo.semitech.vn
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn

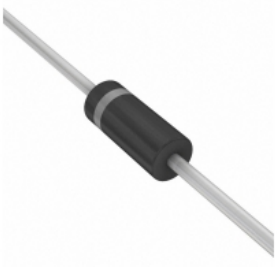

Thông tin sản phẩm

1N5348BG là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử 1N5348BG, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng 1N5348BG AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	**1N5348BG**	Thông tin sản phẩm	DIODE ZENER 11V 5W AXIAL
Loại sản phẩm	Điốt - Zener - Đơn	Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Gói / Trường hợp	Bulk	Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz)	11V
Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu	1.2V @ 1A	Lòng khoan dung	±5%
Gói thiết bị nhà cung cấp	Axial	Power - Max	5W
Bao bì	Bulk	Gói / Case	T-18, Axial
Vài cái tên khác	1N5348BGOS	Nhiệt độ hoạt động	-65°C ~ 200°C
gắn Loại	Through Hole	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	28 Weeks	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Trở kháng (Max) (Zzt)	2.5 Ohms	miêu tả cụ thể	Zener Diode 11V 5W ±5% Through Hole Axial
Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR	5µA @ 8.4V	Số phần cơ sở	1N5348

Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT SEMITECH
999 Quang Trung, Phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0335.260.538 - **Email:** admin@semitech.vn

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transitor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transitor - IGBT - Đơn
19. Transitor - IGBT - Mảng
20. Transitor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transitor - JFETs
22. Transitor - Lập trình Unijunction
23. Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transitor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transitor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased